

0.1. Conexion Yy0

Para la conexion Yy0 alimentado por $V_l = 100,2 \text{ [V]}$ en los bornes U-V (en AT)

Condición	Valor 1	Valor 2
$V_v = W_w$	17,89 V	17,9 V
$V_v < V_w$	17,89 V	100,2 V
$V_v < U_v$	17,89 V	44,2 V

—

0.2. Conexion Dd6

Para la conexion Dd6 alimentado por $V_l = 100,2 \text{ [V]}$ en los bornes U-V (en AT)

Condición	Valor 1	Valor 2
$V - y = W - z$	162,4	162
$V - y > U - v$	162,4	101,8
$V - y > V - z$	162,4	142,2